

⑪  $y_1 = x_1 x_2$

$y_2 = \overline{x_1 x_2 \vee \bar{x}_3}$


$y_3 = \overline{x_1 x_2 \vee \bar{x}_3} \quad x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4$

$y_4 = \bar{x}_3 \wedge x_4$

⑭

①  $f(x,y) = xy \vee \bar{x}y \vee x\bar{y}$

1,3,7

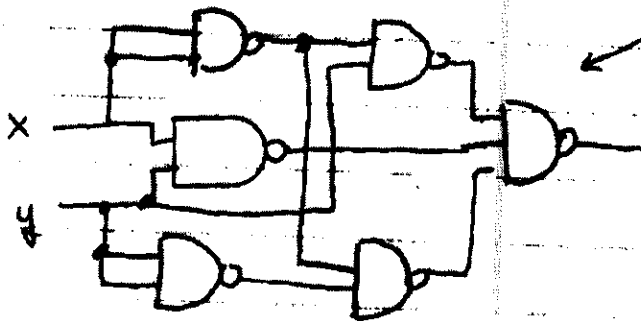

Already simplified  
Do ~~not~~ already removed


But wait  $f(x,y) = \bar{x} \vee y$

x




③  $f(x,y,z) = xyz \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}y\bar{z}$   
 $= \bar{x}\bar{y} \vee xy \vee x\bar{z}$

	$\bar{z}$	$z$
$\bar{y}$	1	1
$y$	1	1
$x$	1	1
$\bar{x}$	1	1

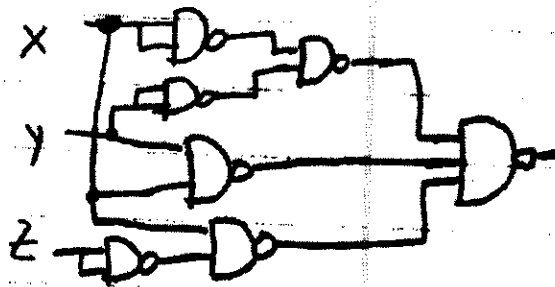

~~Do not~~ removed!

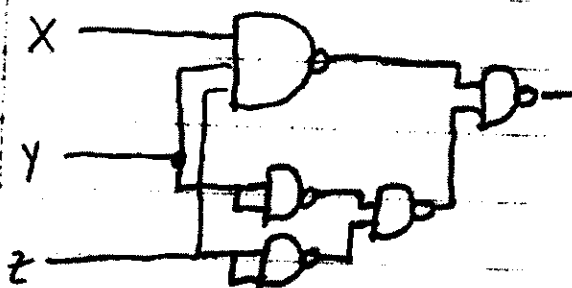⑦  $f(x,y,z) = xyz \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} = xyz \vee \bar{y}\bar{z}$





once again

~~Do not~~ already removed


11-5

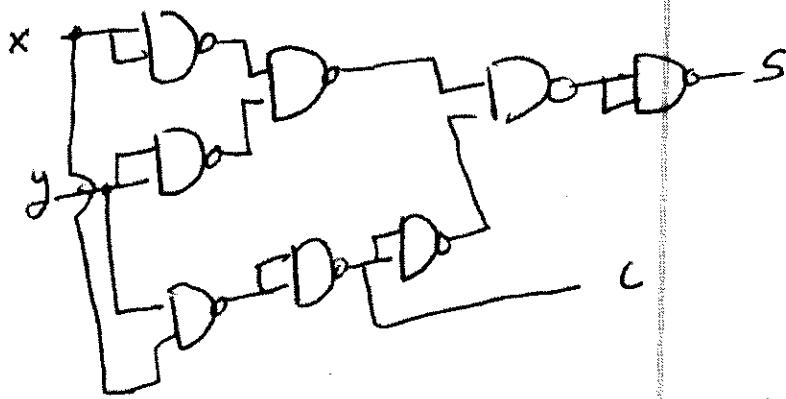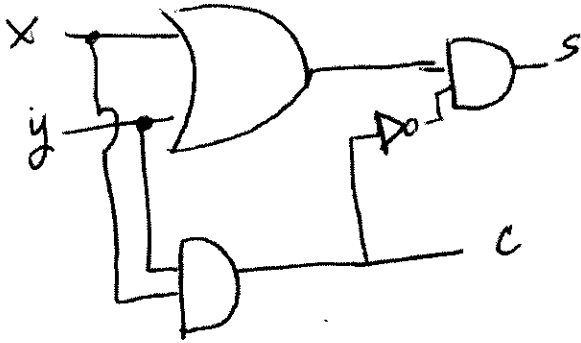(15) Design a half-adder circuit using only NAND gates



$AB$        $\overline{A+B}$

(23) half adder using only NOR gates

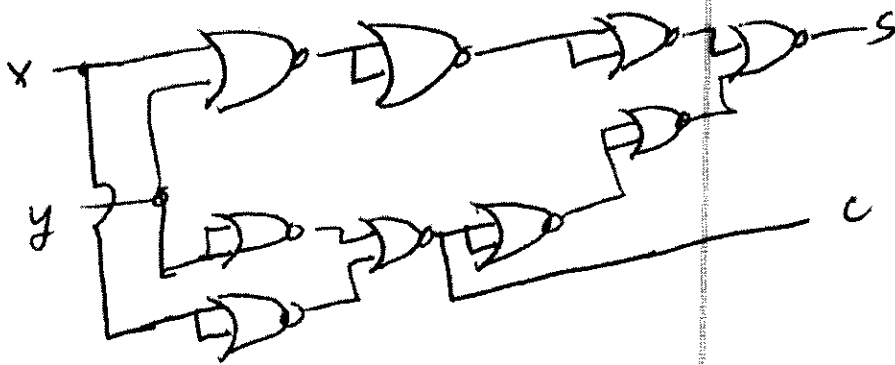

(29)  $11011 \rightarrow 00100$   
 $\quad \quad \quad +1$   
 $\quad \quad \quad \boxed{00101}$